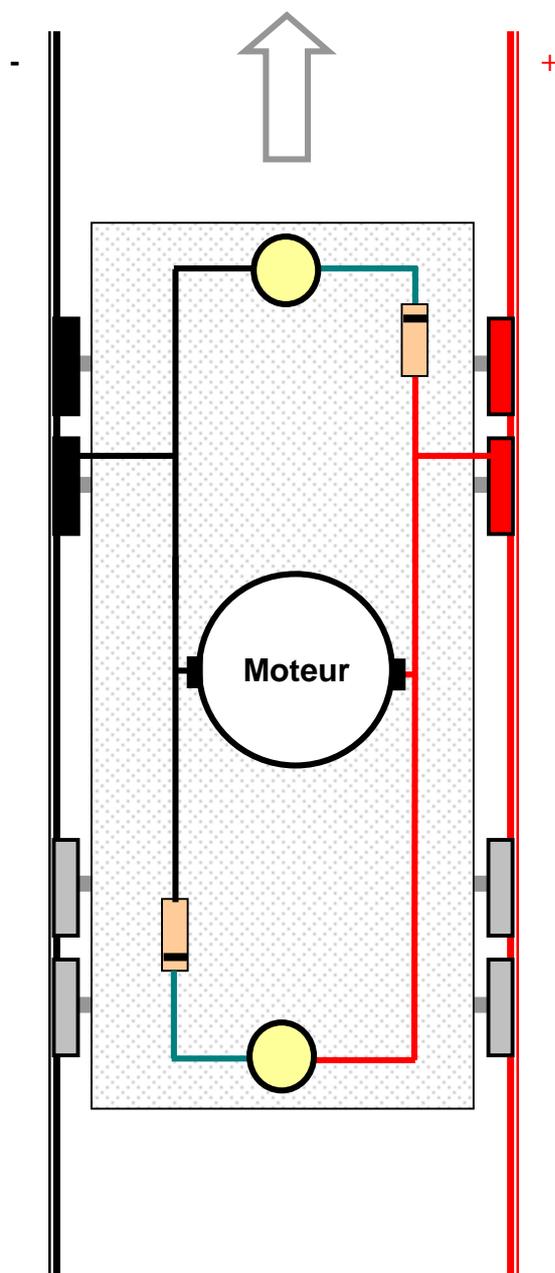


## Alimentation d'une locomotive en courant continu avec éclairage par lampe



### Principe :

Câblage d'une locomotive avec éclairage par des lampes (ampoules).

Pour permettre l'éclairage des ampoules en fonction du sens de marche, il est ajouté 2 diodes (1N4018).

*Les couleurs des fils sont celles qui sont utilisées pour le digital.*

**Toujours réaliser les branchements hors tension – Bien vérifier les polarités**