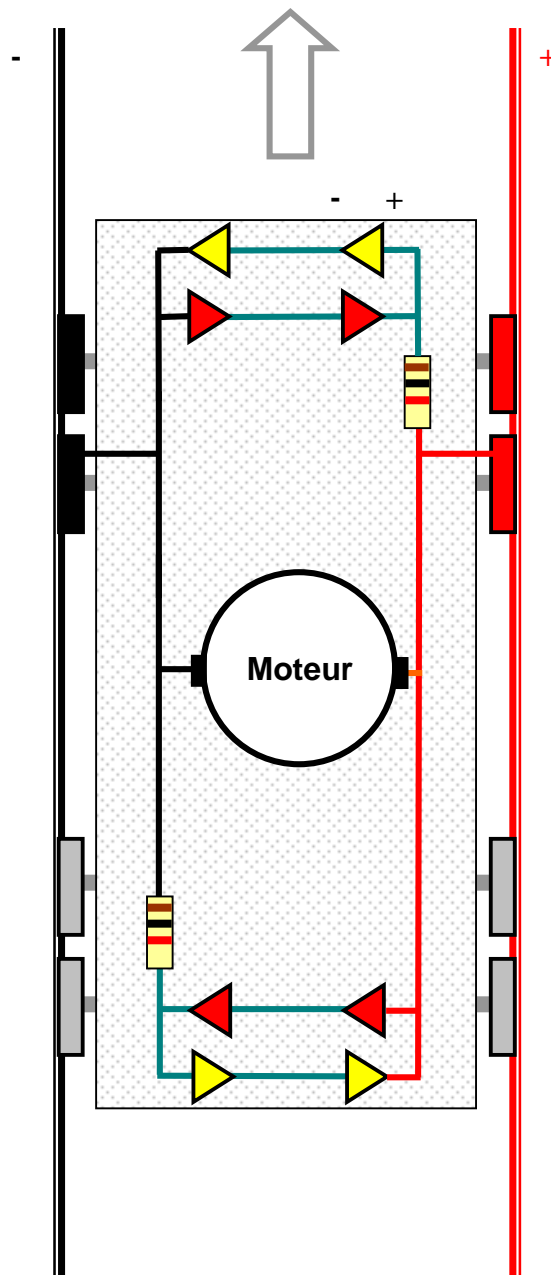


**Alimentation d'une locomotive en courant continu  
avec éclairage par LED jaunes et rouges**



**Principe :**

Câblage d'une locomotive avec éclairage par LED jaunes et rouges en fonction du sens de marche. Les LED d'une même couleur sont montées en série. Il faut ajouter des résistances de 1 kOhm.

*Les couleurs des fils sont celles qui sont utilisées pour le digital.*

**Toujours réaliser les branchements hors tension – Bien vérifier les polarités**